

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - PUC CAMPINAS  
CEATEC - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIA**

## **Projeto 2 – Arquitetura de Computadores**

### **CPU - Simples**

Fabio Luis Dumont - RA 17049461

Marcos Lelis - RA 16248387

Rafael Alves de Oliveira Perroni- RA 18009340

Victor Luiz Fraga Soldera- RA 18045674

**Campinas-SP 2019**

## **Índice**

1. Descrição textual do projeto com a topologia da CPU
2. Especificação
  - 2.1 Registradores (quantidade, endereço e tamanho)
  - 2.2 Formato das instruções (OPCODE)
  - 2.3 Unidade de Controle: diagrama e tabela de estados, sinais e seus significados
3. Resultados
  - 3.1 Descrição dos testes realizados
  - 3.2 Resultados e discussão
4. Bibliografia
  - 4.1 ANEXO - Código VHDL produzido

# 1.Descrição da Topologia da CPU


Nesse segundo projeto de Arquitetura de Computadores foi proposto o desenvolvimento de uma CPU simples, capaz de executar as seguintes operações:

Instrução	Significado	Descrição
MOV Ri, Rj	$Ri \leftarrow Rj$	Move
MOVI Ri, Imed	$Ri \leftarrow Imed$	Move Immediate
XCHG Ri, Rj	$Ri \leftarrow Rj$ e $Rj \leftarrow Ri$	Exchange
ADD Ri, Rj, Rk	$Ri \leftarrow Rj + Ri$	Add
ADDI Ri, Rj, Imed	$Ri \leftarrow Rj + Imed$	Add Immediate
SUB Ri, Rj, Rk	$Ri \leftarrow Rj - Ri$	Subtract
SUBI Ri, Rj, Imed	$Ri \leftarrow Rj - Imed$	Subtract Immediate
AND Ri, Rj, Rk	$Ri \leftarrow Rj \& Ri$	And
ANDI Ri, Rj, Imed	$Ri \leftarrow Rj \& Imed$	And Immediate
OR Ri, Rj, Rk	$Ri \leftarrow Rj   Ri$	Or
ORI Ri, Imed	$Ri \leftarrow Ri   Imed$	Or Immediate

Para isso o projeto foi baseado no livro “Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design”, mais especificamente no capítulo 7 do livro. Com o livro foi possível o entendimento e o desenvolvimento da CPU.

A CPU espera por uma entrada de instrução que é computada pela Unidade de Controle, para que seja realizada a operação requisitada, além disso usamos o Quartus como programa para desenvolver o VHDL e realizar testes de Waveform para a comprovação dos resultados aguardados.

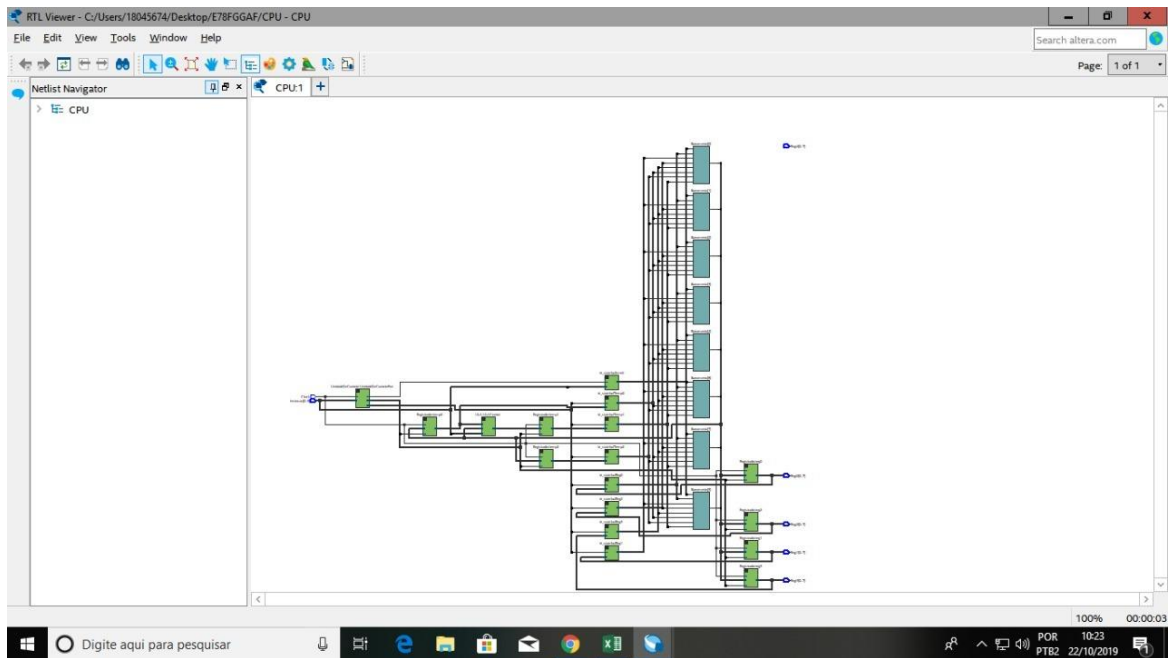
Essa simulação feita pelo RTL Viewer (opção presente no software Quartus), representa a CPU projetada:



## 2. Especificações
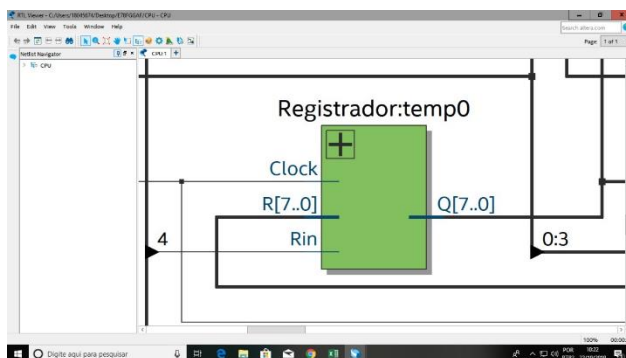
### Registradores:

Projeto-se um CPU com 4 registradores de 8 bits cada, sendo 3 deles para realização das operações na ULA (Unidade Lógica Aritmética) e um deles para a realização do XCHG, para que não haja conflito de informações entre eles no decorrer da execução, sendo todos os registradores endereçados.



### Formato das Instruções

As instruções são de dois tipos, tipo R e tipo I, ou seja, são referenciadas de diferentes formas de modo que, o tipo R é de 4 bits para Opcode e 3 registradores com 2 bits cada, totalizando 10 bits por instrução. Já as de tipo I


são 4 bits para o Opcode, 2bits para o registrador e 4bits para o imediato, totalizando os mesmos 10 bits por instrução.


Instrução	Opcode	Tipos
MOV Ri, Rj	0000	Tipo R/I
MOVI Ri, Imed	0110	Tipo I
XCHG Ri, Rj	0001	Tipo R/I
ADD Ri, Rj, Rk	0010	Tipo R
ADDI Ri, Rj, Imed	0111	Tipo I
SUB Ri, Rj, Rk	0011	Tipo R
SUBI Ri, Rj, Imed	1000	Tipo I
AND Ri, Rj, Rk	0100	Tipo R
ANDI Ri, Rj, Imed	1001	Tipo I
OR Ri, Rj, Rk	0101	Tipo R
ORI Ri, Imed	1010	Tipo I

A tabela acima mostra todas as instruções, OPcodes e tipos de instrução, respectivamente.
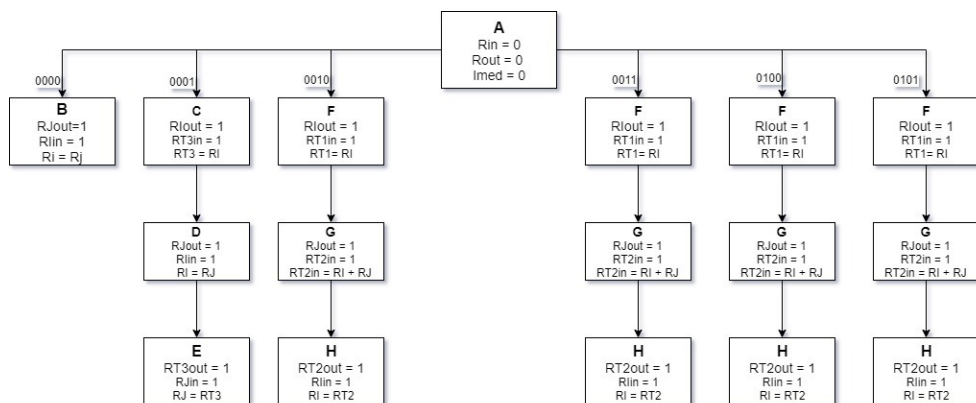
## Unidade de Controle

O diagrama de estados colocado abaixo demonstra a unidade de controle.



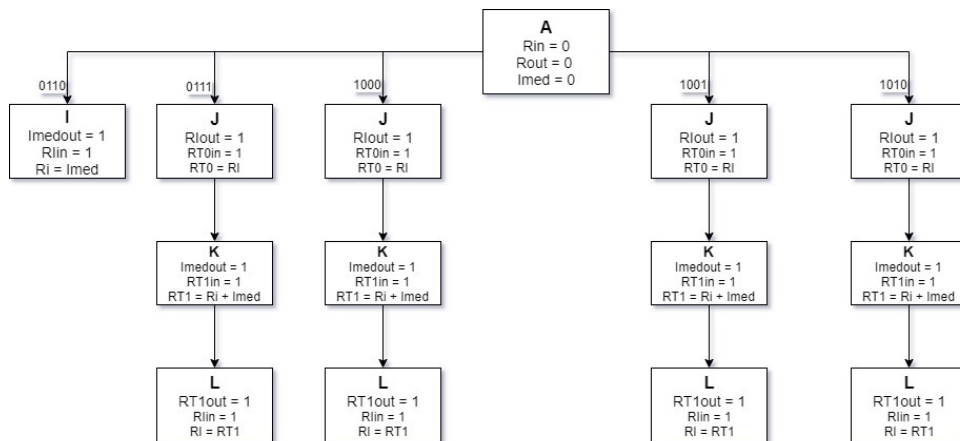


Demonstrando todos os sinais usados em cada operação na requisição de cada componente da CPU, no controle do conjunto de componentes implementados com sua devida função.

Tendo os componentes sensíveis ao clock para que funcionem de forma adequada e sem conflitos entre os sinais nos registradores e barramento, ou seja, quando há o sinal de Reg, significa um fluxo In no registrador em questão, já nos lmed quando 1 controla os tri state buffer para a entrada de imediatos na operação, e ALU com seus diferentes conjuntos de bits para cada operação.

 
### 3. Resultados

Abaixo segue prints dos resultados obtidos em simulações waveform.




A imagem acima mostra o teste de 5 operações: MOVI, XCHG, ADDI, SUB, MOV, em respectiva ordem na imagem, com todos os testes tendo os resultados esperados.

Como pode ser visto na imagem.

 

 Na imagem acima o teste de ORI, OR, SUB e SUBI, respectivamente. Os testes para essas operações foram um sucesso, podendo ser verificado na imagem.



Na imagem acima MOVI, ANDI, ADD e AND, respectivamente.

Todos os testes de todas as operações tiveram êxito de forma que a CPU funciona de forma correta em todas as operações propostas. Na simulação do waveform foi-se passa a instrução de 10 bits e analisada seu retorno no registrador target em todas as operações, como mostrado nas imagens a cima.

## Resultados e Discussão

Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, sem nenhum problema aparente no projeto final. Mesmo com algumas dificuldades em projetar a CPU e de utilizar-se o waveform de maneira correta, foi-se possível uma análise dos resultados de todas as instruções pedidas para serem implementadas na CPU.

## **Bibliografia**

- Brown S., Vranesic S. “Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design”,  
Capítulo 7 – Seção 7.14: Design Example;



# Anexos

## CPU.vhd

```
1  library ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.std_logic_signed.all ;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6
7  ENTITY CPU IS
8  PORT (
9      Clock : IN STD_LOGIC ;
10     Instrucao : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 to 9);
11     Regi0, Regi1, Regi2, Regi3,Regi4 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7)
12
13
14 );
15 END CPU;
16
17 -- vetor in e out R0 R1 R2 R3 T0 T1 T2
18 ARCHITECTURE CPUTest OF CPU IS
19
20     -- componentes da UC
21     COMPONENT UnidadeDeControle
22     PORT (
23         Clock : IN STD_LOGIC;
24         Instrucao : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 to 9);
25         ImedOut : OUT STD_LOGIC;
26         ROut : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7);
27         RIn : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7));
28     END COMPONENT ;
29
30     -- componentes do registrador
31     COMPONENT reg
32     PORT ( R: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
33           Rin, Clock: IN STD_LOGIC;
34           Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0));
35     END COMPONENT ;
36
37     -- componentes do buffer
38     COMPONENT tri_state_buffer
39     PORT ( Entradas : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
40           ENABLE : in STD_LOGIC;
41           Saidas : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
42     END COMPONENT ;
43
44     -- componentes do ula
45     COMPONENT ULA
46     PORT (
47         A: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
48         B: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
49         OP: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
50         SAIDA: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0)
51     )
```

```

45 -- componentes do ula
46 COMPONENT ULA
47 Port (
48     A:      IN  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
49     B:      IN  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
50     OP:     IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
51     SAIDA:  OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0)
52 );
53 END COMPONENT ;
54
55     SIGNAL ImedOut : STD_LOGIC;
56     SIGNAL Rin, Rout, Q : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7) ;
57     SIGNAL R2,R3,T0,T1,T2,Barramento,imedAux,R1, AuxT : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7) := "00000000";
58     SIGNAL R0 : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7) := "00000001";
59 BEGIN
60
61
62
63 imedAux(0) <= Instrucao(6);
64 imedAux(1) <= Instrucao(6);
65 imedAux(2) <= Instrucao(6);
66 imedAux(3) <= Instrucao(6);
67 imedAux(4) <= Instrucao(6);
68 imedAux(5) <= Instrucao(7);
69 imedAux(6) <= Instrucao(8);
70 imedAux(7) <= Instrucao(9);
71
72
73
74 -- unidade de controle
75 UnidadeDeControlePort : UnidadeDeControle PORT MAP (Clock, Instrucao, ImedOut, Rout, Rin);
76
77
78 -- registradores
79 reg0: reg PORT MAP (Barramento, Rin(0),Clock, R0);
80 reg1: reg PORT MAP (Barramento, Rin(1),Clock, R1);
81 reg2: reg PORT MAP (Barramento, Rin(2),Clock, R2);
82 reg3: reg PORT MAP (Barramento, Rin(3),Clock, R3);
83 temp0: reg PORT MAP (Barramento, Rin(4),Clock, T0);
84 temp2: reg PORT MAP (Barramento, Rin(6),Clock, T2);
85
86
87 -- buffer
88 bufImed: tri_state_buffer PORT MAP (imedAux, ImedOut, Barramento);
89
90 bufReg0: tri_state_buffer PORT MAP (R0, Rout(0), Barramento);
91 bufReg1: tri_state_buffer PORT MAP (R1, Rout(1), Barramento);
92 bufReg2: tri_state_buffer PORT MAP (R2, Rout(2), Barramento);
93 bufReg3: tri_state_buffer PORT MAP (R3, Rout(3), Barramento);
94 bufTemp0: tri_state_buffer PORT MAP (T0, Rout(4), Barramento);
95 bufTemp2: tri_state_buffer PORT MAP (T2, Rout(6), Barramento);
96
97 Regi0 <= R0;
98 Regi1 <= R1;
99 Regi2 <= R2;
100 Regi3 <= R3;
101
102 ULAControl: ULA PORT MAP (T0, Barramento, Instrucao(0 to 3), AuxT);
103 temp1: reg PORT MAP (AuxT, Rin(5),Clock, T1);
104 bufTemp1: tri_state_buffer PORT MAP (T1, Rout(5), Barramento);
105
106 END CPUTest;

```

## reg.vhd

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4
5  ENTITY reg IS
6  |
7  | PORT (
8  |   R: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
9  |   Rin, Clock: IN STD_LOGIC;
10 |   Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
11 | END reg;
12
13 ARCHITECTURE Behavior OF reg IS
14 | BEGIN
15 | PROCESS (Clock, Rin)
16 | BEGIN
17 | IF Clock'EVENT AND Clock = '0' AND Rin = '1' THEN
18 |   Q <= R;
19 | END IF;
20 | END PROCESS;
21 END Behavior;
```

### tri\_state\_buffer.vhd

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4
5  entity tri_state_buffer is
6  Port ( Entradas  : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
7        |         ENABLE  : in  STD_LOGIC;
8        |         Saidas : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
9  end tri_state_buffer;
10
11  architecture Behavioral of tri_state_buffer is
12  begin
13
14      Saidas <= (OTHERS => 'Z') WHEN (ENABLE = '0') else Entra
15
16  end Behavioral;
```

## ULA.vhd

```
1  LIBRARY ieee ;
2  USE ieee.std_logic_1164.all ;
3  USE ieee.std_logic_signed.all ;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY ULA IS
7  PORT (
8
9      A:      IN  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
10     B:      IN  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
11     OP:     IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
12     SAIDA:  OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
13 );
14 END ULA;
15
16 ARCHITECTURE Estrutura OF ULA IS
17
18 BEGIN
19
20     WITH OP SELECT
21         SAIDA <= A + B WHEN "0010",
22             A + B WHEN "0111",
23             A - B WHEN "0011",
24             A - B WHEN "1000",
25             A and B WHEN "0100",
26             A and B WHEN "1001",
27             A OR B WHEN "0101",
28             A OR B WHEN "1010",
29             "ZZZZZZZZ" WHEN OTHERS;
30
31 END ESTRUTURA;
```

## Unidade de Controle.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4
5  ENTITY UnidadeDeControle IS
6  PORT (
7      Clock : IN STD_LOGIC;
8      Instrucao : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 to 9);
9      ImedOut : OUT STD_LOGIC;
10     ROut : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7);
11     RIn : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7));
12 END UnidadeDeControle;
13
14 ARCHITECTURE UnidadeDeControleTeste OF UnidadeDeControle IS
15     TYPE State_type IS (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L);
16     SIGNAL estado, prox, prox2 : State_type := A;
17
18 BEGIN
19     PROCESS (Clock )
20         VARIABLE indice,indice2: integer;
21
22         BEGIN
23             IF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
24                 ROut <= "00000000";
25                 RIn <= "00000000";
26                 ImedOut <= '0';
27
28                 -- indice 1 i indice 2 j
29                 CASE estado IS
30                     -- se estiver em A
31                     WHEN A =>
32                         IF (Instrucao (0 to 3) = "0000") THEN prox <= B;
33                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0001") THEN prox <= C;
34                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0010") THEN prox <= F;
35                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0011") THEN prox <= F;
36                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0100") THEN prox <= F;
37                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0101") THEN prox <= F;
38                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0110") THEN prox <= I;
39                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "0111") THEN prox <= J;
40                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "1000") THEN prox <= J;
41                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "1001") THEN prox <= J;
42                         ELSIF (Instrucao (0 to 3) = "1010") THEN prox <= J;
43                     ELSE prox <= A;
44                     END IF;
45
46                     IF (Instrucao (4 to 5) = "00") THEN indice := 0;
47                     ELSIF (Instrucao (4 to 5) = "01") THEN indice := 1;
48                     ELSIF (Instrucao (4 to 5) = "10") THEN indice := 2;
49                     ELSIF (Instrucao (4 to 5) = "11") THEN indice := 3;
50                     END IF;
51
```

52	IF (Instrucao (6 to 7) = "00") THEN indice2 := 0;
53	ELSIF (Instrucao (6 to 7) = "01") THEN indice2 := 1;
54	ELSIF (Instrucao (6 to 7) = "10") THEN indice2 := 2;
55	ELSIF (Instrucao (6 to 7) = "11") THEN indice2 := 3;
56	END IF;
57	
58	Rout <= "00000000";
59	Rin <= "00000000";
60	ImedOut <= '0';
61	
62	
63	
64	WHEN B =>
65	Rout(indice2) <= '1';
66	Rin(indice) <= '1';
67	prox <= A;
68	
69	WHEN C =>
70	Rout(indice) <= '1';
71	Rin(6) <= '1';
72	prox <= D;
73	
74	WHEN D =>
75	Rout(indice2) <= '1';
76	Rin(indice) <= '1';
77	prox <= E;
78	
79	WHEN E =>
80	Rout(6) <= '1';
81	Rin(indice2) <= '1';
82	prox <= A;
83	
84	WHEN F =>
85	Rout(indice) <= '1';
86	Rin(4) <= '1';
87	prox <= G;
88	
89	WHEN G =>
90	Rout(indice2) <= '1';
91	Rin(5) <= '1';
92	prox <= H;
93	
94	WHEN H =>
95	Rout(5) <= '1';
96	Rin(indice) <= '1';
97	prox <= A;
98	
99	WHEN I =>
100	imedOut <= '1';
101	Rin(indice) <= '1';
102	prox <= A;

```

83
84     WHEN F =>
85         Rout(indice) <= '1';
86         Rin(4) <= '1';
87         prox <= G;
88
89     WHEN G =>
90         Rout(indice2) <= '1';
91         Rin(5) <= '1';
92         prox <= H;
93
94     WHEN H =>
95         Rout(5) <= '1';
96         Rin(indice) <= '1';
97         prox <= A;
98
99     WHEN I =>
100         imedOut <= '1';
101         Rin(indice) <= '1';
102         prox <= A;
103
104     WHEN J =>
105         Rout(indice) <= '1';
106         Rin(4) <= '1';
107         prox <= K;
108
109     WHEN K =>
110         ImedOut <= '1';
111         Rin(5) <= '1';
112         prox <= L;
113
114     WHEN L =>
115         Rout(5) <= '1';
116         Rin(indice) <= '1';
117         prox <= A;
118
119     END CASE;
120 END IF;
121
122 END PROCESS;
123
124 PROCESS (Clock )
125 BEGIN
126     estado <= prox;
127 END PROCESS;
128
129
130
131
132 END UnidadeDeControleTeste;

```